
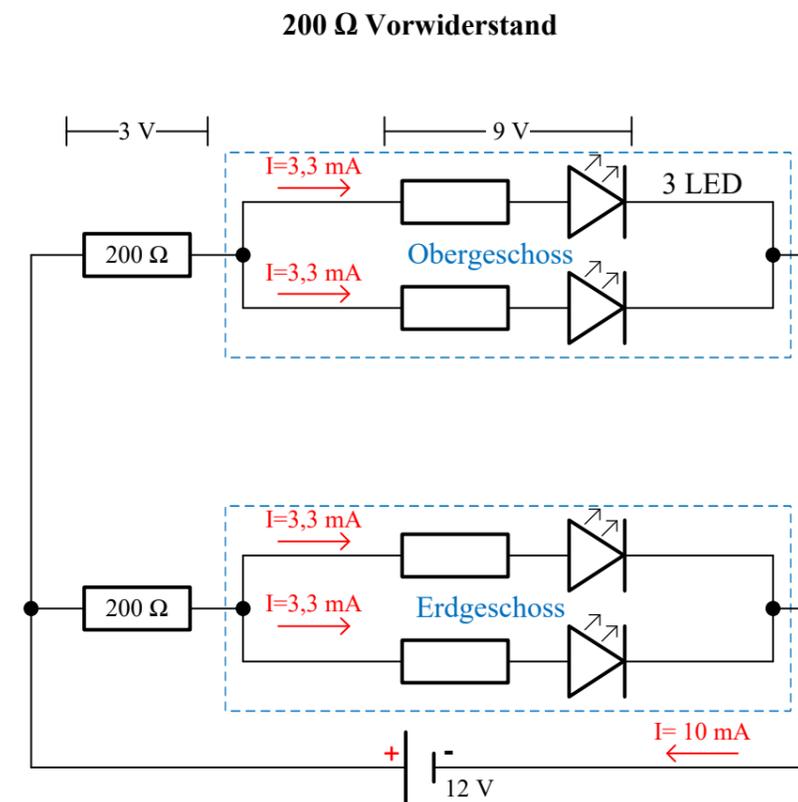


Krippenbeleuchtung mit LED-Streifen

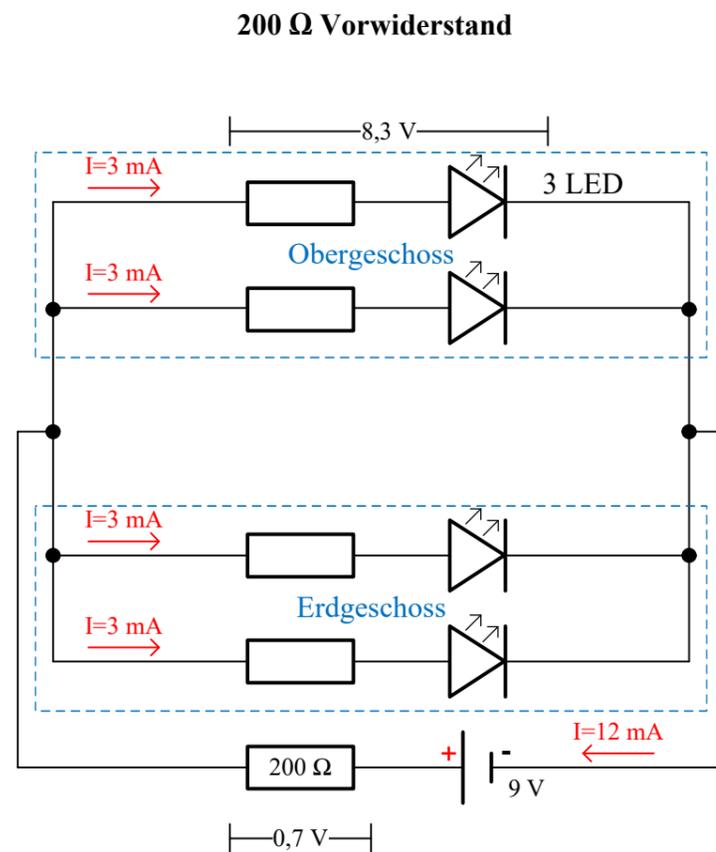

Der Vorwiderstand ist in der Verbindung Netzteil-Verteiler im Verteiler untergebracht. Die einzelnen Abschnitte der Geschosse werden mit einem LED-Segment (3 LED) beleuchtet. Die Zusammenschaltung erfolgt im Verteiler außerhalb der Krippe. Ich betreibe die LED wegen der Helligkeit mit 9 statt mit 12 V und überlege einen 400 oder 500 Ω Widerstand einzubauen.